

Universidade do Estado de Santa Catarina Centro de Ciências Tecnológicas – CCT Departamento de Ciência da Computação

Disciplina: AOC Semestre: 2022/1

Professor(a): Yuri Kaszubowski Lopes

Estudante: Arthur Jose Budal da Silva, Arthur Henrique Cavalcanti, Victor Eduardo Requia

## PIC10F202

1. Descreva o trecho de programa em assembly do PIC10F202 abaixo e mostre um trecho de programa equivalente em C.


O programa realiza um somatório de 9 até 1, 9+8+7+6+5+4+3+2+1

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int w = 10, f = w;
    w = 0;
    while(f > 0) {
        f--;
        w += f;
    }
    f = w;
    return 0;
}
```

2. Traduza o trecho de programa em C abaixo para a linguagem assembly do PIC10F202. O resultado final de cada variável deve ser colocado em algum endereço de dados (não especial) do file register (e não mantido em W)

```
1. #include <pic10f202.inc>
2. PSECT Code, class=CODE, reloc=2, delta=2
3.
4.
      main:
5.
      MOVLW 3
                  //W = 3
6.
      MOVWF 0x08 // MEM[0x08] = W// 0x08 é x
7.
      MOVLW 5 //W = 5
8.
      MOVWF 0 \times 09 // MEM[0 \times 09] = W// 0 \times 09 é y
9.
10.
          INCF 0x08 // MEM[0x08]++
11. loop:
          DECFSZ 0x08, 1 // MEM[0x08]--, skip if 0
12.
13.
          GOTO continue
14.
    fim loop:
15.
16.
          GOTO fim
17.
18. continue:
19.
         //0x0A é z e 0x0B é q
20.
21.
          // z = x + y
22.
         MOVF 0 \times 08, 0 // W = MEM[0 \times 08] ou W = x
         ADDWF 0 \times 09, 0 // W = W + MEM[0 \times 09] ou W = x + y
23.
         MOVWF 0 \times 0 A // MEM[0 \times 18] = W ou z = W
24.
25.
26.
         // q = x & y
27.
         MOVF 0 \times 08, 0 // W = MEM[0 \times 08] ou W = x
         ANDWF 0 \times 09, 0 // W = W & MEM[0x10] ou W = x & y
28.
29.
         MOVWF 0 \times 0 B // MEM[0 \times 20] = W ou q = W
30.
31.
         // if(z == q) break
32.
         MOVF 0 \times 0 B, 0 // W = MEM[0 \times 0 A] ou W = q
          SUBWF 0x0A, 0 // W = W - MEM[0x0B] ou W = z - q, se
33.
 resultado for 0, status bit Z é 1
34. BTFSC 0\times03, 2 // Checa o status bit Z, se Z = 1, são
  iguais e dá o break, se não, dá o skip
         GOTO fim loop
35.
36.
         GOTO loop
37. fim:
38.
      END
```

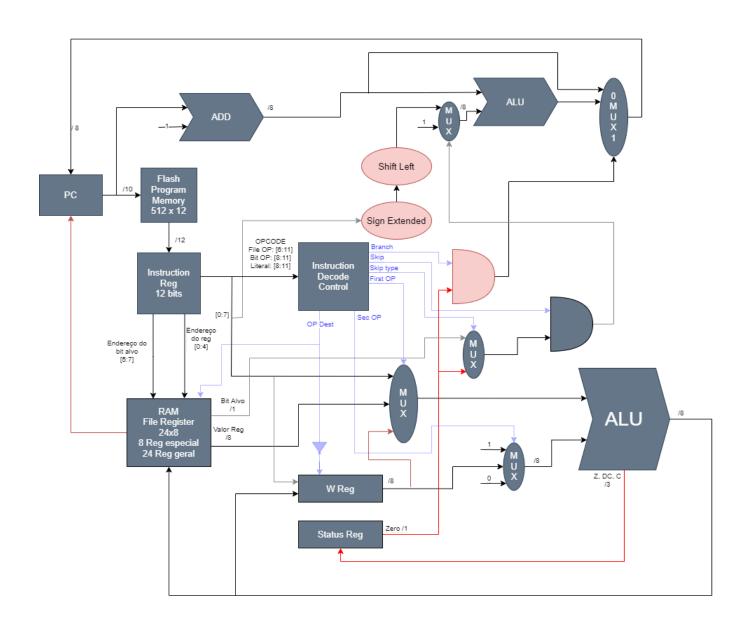3. Faça o caminho de dados deste microcontrolador suficiente para executar os programas acima. Apresente a ALU, o registrador W, a memória de dados, os multiplexadores, os sinais de controle, o PC e demais componentes.



## 4. Indique os sinais de controle para cada instruções utilizada nas Questões 1 e 2 conforme seu projeto na Questão 3. Se duas instruções utilizam os mesmos sinais agrupe elas em uma única resposta

Planilha 1: Sinais de Controle

Finalitia 1. Sitials de Controle										
OP / bit	0	1	10							
Branch	PC é incrementado normalmente em 1 bit	PC é incrementado em 1 + o resultado da ALU de soma (que será definido pelos próximos sinais de controle) Uso: GOTO, DECFSZ, BTFSC	х							
Skip	Se houver um salto (Branch = 1), o salto é determinado pelo literal enviado pela instrução Uso: GOTO	Se houver um salto (Branch = 1), o salto será de apenas uma instrução (SKIP) Uso: DECFSZ, BTFSC	x							
Skip Type	Se houver um skip (Skip = 1), o skip é determinado pelo valor do bit do file register, determinado pela instrução Uso: BTFSC	Se houver um skip (Skip = 1), o skip é determinado pelo bit Z do registrador de status, ou seja, se o resultado da operação lógica ou aritmética for 0 Uso: DECFSZ	х							
First OP	Primeiro operando que será enviado para a ALU é um literal. Uso: MOVLW	Primeiro operando que será enviado para a ALU é o valor armazenado em um file register. Uso: ADDWF, ANDWF, DECF, DECFSZ, INCF, MOVF, SUBWF	Primeiro operando que será enviado para a ALU é o valor armazenado em W Uso: MOVEWF							
Sec OP	Segundo operando que será enviado para a ALU é o valor 1. Uso. DECF, DECFSZ, INCF	Segundo operando que será enviado para a ALU é o valor armazenado em W Uso: ADDWF, ANDWF, MOVEWF, SUBWF	Segundo operando que será enviado para a ALU é o valor 0 Uso: MOVF							
Op Dest	Resultado da ALU é escrito no registrador W. Uso: ADDWF, ANDWF, DECF, DECFSZ, INCF, MOVF, SUBWF.	Resultado da ALU é escrito no file register. Uso: ADDWF, ANDWF, DECF, DECFSZ, INCF, MOVF, SUBWF.	x							

## Planilha 2: Operações

Operação / Sinal	Branch	Skip	Skip Type	First OP	Sec OP	OP dest	ALUOP
ADDWF	0	x	х	1	1	Definido por d	ADD
ANDWF	0	х	х	1	1	Definido por d	AND
DECF	0	Х	х	1	0	Definido por d	SUB
DECFSZ	1	1	1	1	0	Definido por d	SUB
INCF	0	х	х	1	0	Definido por d	ADD
MOVF	0	x	х	1	10	Definido por d	ADD ou OR
MOVWF	0	Х	х	10	1	1	AND
SUBWF	0	Х	х	1	1	Definido por d	SUB
BTFSC	1	1	0	х	x	х	х
GOTO	1	0	Х	Х	Х	Х	Х
MOVLW	0	Х	Х	0	10	0	ADD ou OR